

DEVOIR 4
PROCESSEUR MIPS

ETIENNE COLLIN | 20237904
ANGE LILIAN TCHOMTCHOUA TOKAM | 20230129
JUSTIN VILLENEUVE | 20132792
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS - IFT1227

Section A
PROFESSEURE ALENA TSIKHANOVICH

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
À remettre le 30 Avril 2023 à 23:59

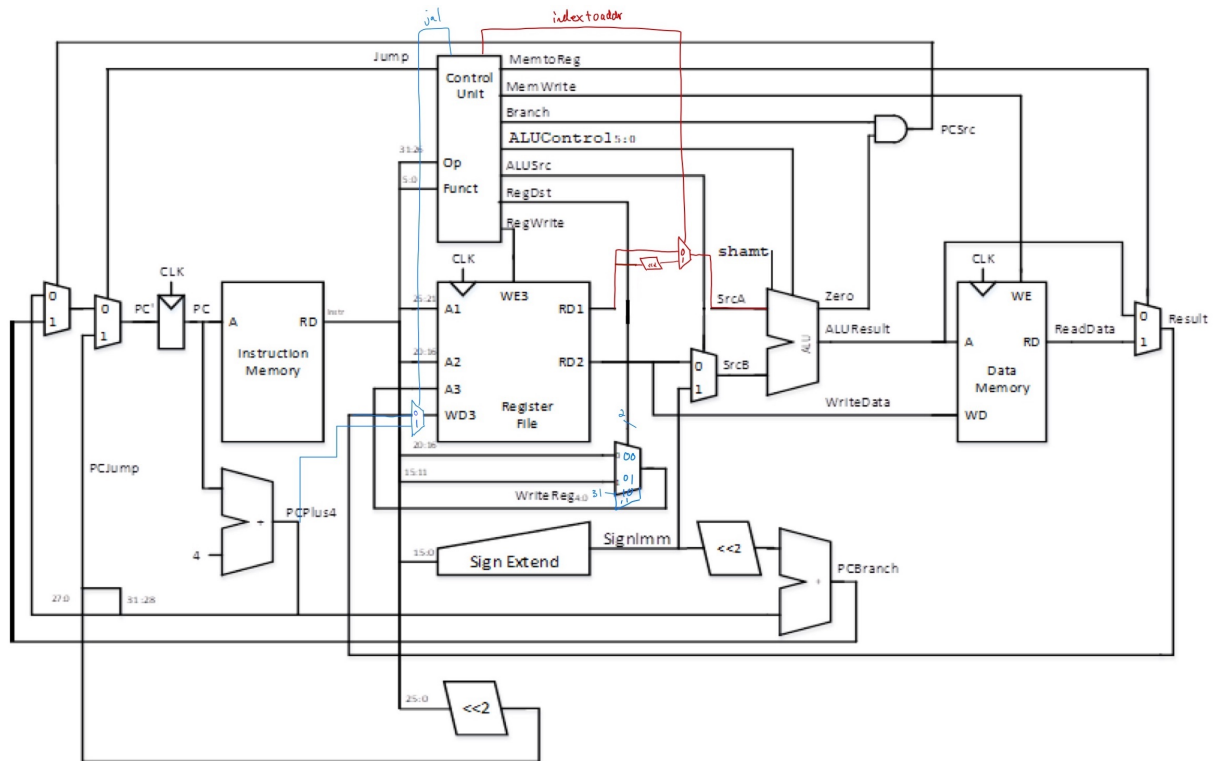


Table des matières

Table des matières	1
1 Solution schématique du processeur MIPS un cycle	2
1.1 Chemin de données	2
1.2 Contrôleur	3
2 Solution schématique du processeur MIPS multicycles	4
2.1 Chemin de données	4
2.2 Contrôleur	5
3 Code Testbench	6
3.1 MIPS Assembly	6
3.2 MIPS Hexadécimal	7

1 Solution schématique du processeur MIPS un cycle

1.1 Chemin de données




1.2 Contrôleur

Instr	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUControl _{2:0}	Jump	<i>index2addr</i>	<i>jal</i>	
R-type	000000	1	0 1	0	0	0	0	Diff.	0	0	0	
lw	100011	1	0 0	1	0	0	1	010 (add)	0	0	0	
sw	101011	0	X X	1	0	1	X	010 (add)	0	0	0	
beq	000100	0	X X	0	1	0	X	110 (sub)	0	0	X	
j	000010	0	X X	X	X	0	X	XXX	1	X	X	
addi	001000	1	0 0	1	0	0	0	010 (add)	0	0	0	
<i>index2Addr</i>	<i>000 000</i>	<i>1</i>	<i>01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>010 (add)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	
<i>jal</i>	<i>000011</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>XXX</i>	<i>1</i>	<i>X</i>	<i>1</i>	

$$\begin{array}{l}
 \text{index2Addr} \\
 \text{jal}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \hline
 R[rd] = R[rs] * 4 + R[rt] \\
 R[\$ra] = PC + 4, PC = JTA \\
 \hline
 \end{array}$$


2 Solution schématique du processeur MIPS multicycles

2.1 Chemin de données

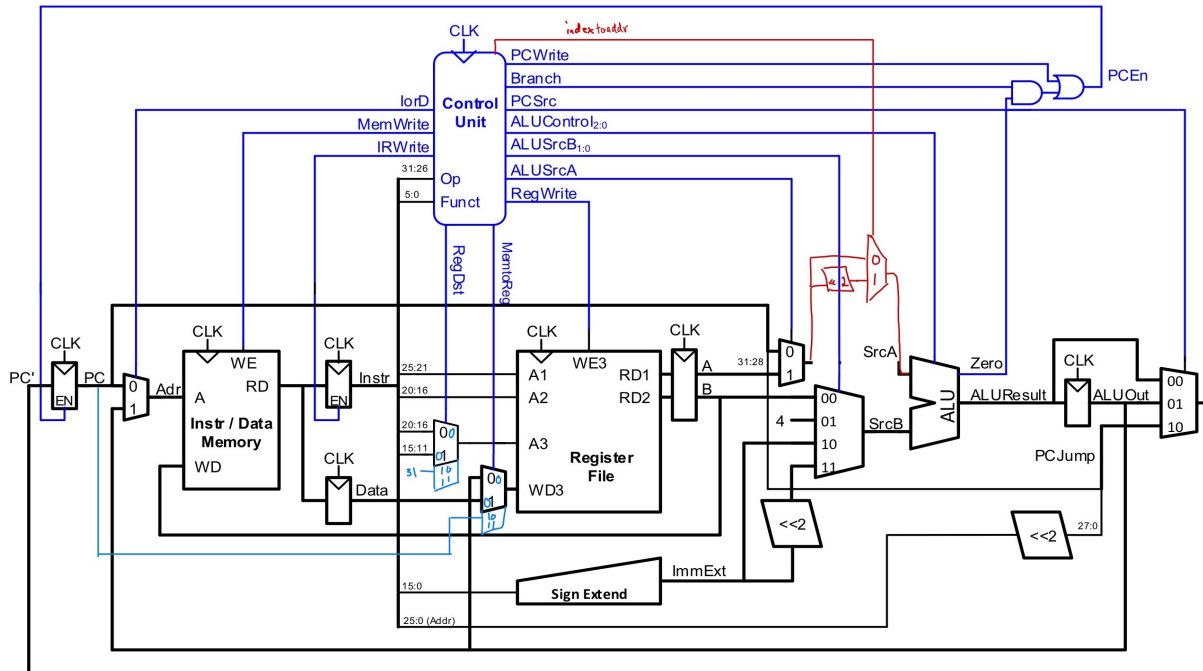

$$\begin{array}{l}
 \text{index2addr} \quad R[rd] = R[rs] * 4 + R[rt] \\
 \text{jal} \quad R[\$ra] = PC + 4, PC = JTA
 \end{array}$$

2.2 Contrôleur

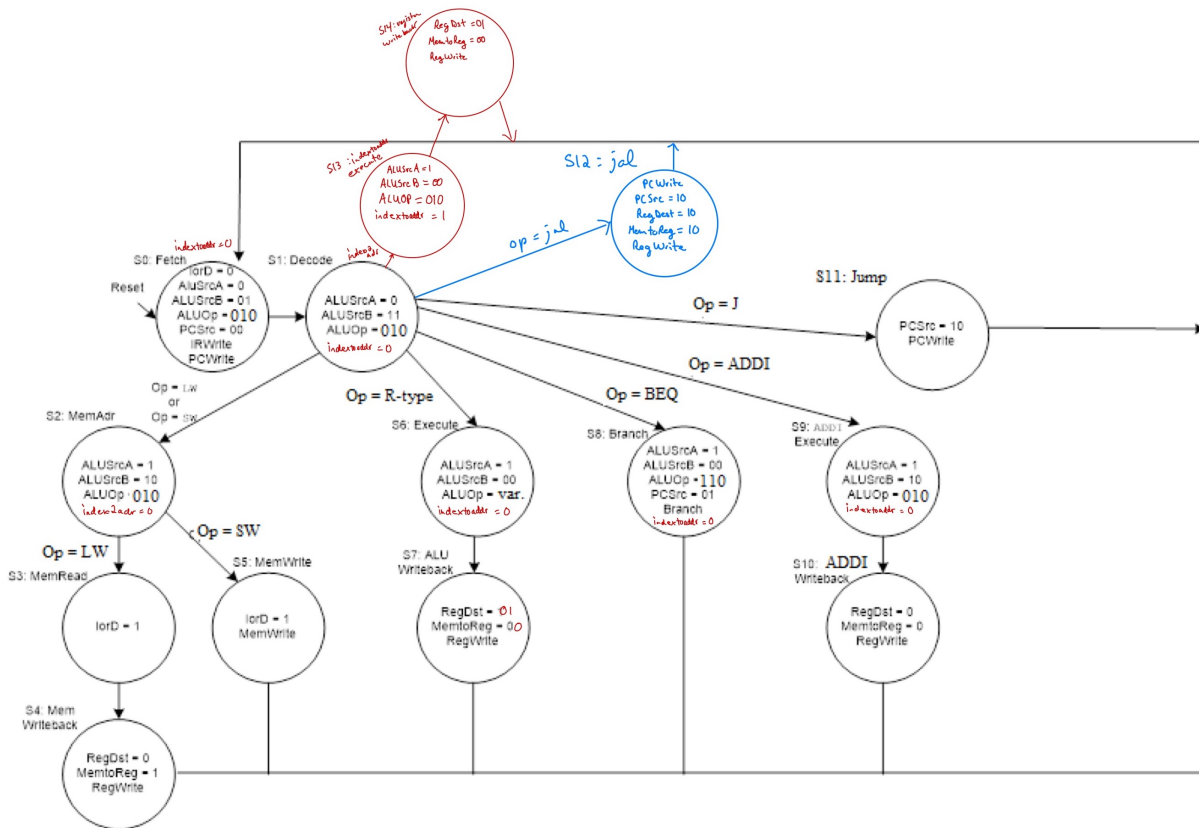

3 Code Testbench

3.1 MIPS Assembly

Voici le code qui a été utilisé pour le testbench écrit en MIPS Assembly :

```

addi    $v0,    $0,    5    # $v0(2)=5
addi    $v1,    $0,    12   # $v1(3)=12
addi    $a3,    $v1,    -9  # $a3(7)=$v1(3)(12)-9=3
or       $a0,    $a3,    $v0 # $a0(4)=$a3(7) or $v0(2)=3 or 5=7
and      $a1,    $v1,    $a0 # $a1(5)=$v1(3) and $a0(4)= 12 and 7=4
add      $a1,    $a1,    $a0 # $a1(5)=$a1(5)+$a0(4)=4+7=11
beq      $a1,    $a3,    end  # $a1(5)=$a3(7) ? end: PC=PC+4; 11==3 ? PC=PC+4
slt      $a0,    $v1,    $a0 # $v1(3) < $a0(4) ? $a0=1 : $a0=0; 12 < 7 => $a0=0
beq      $a0,    $0,    ar1   # $a0(4)==0 ? ar1 : PC=PC+4; 0==0 goto ar1
addi     $a1,    $0,    0    #
ar1:     slt      $a0,    $a3,    $v0 # $a3(7) < $v0(2) ? $a0(4)=1 : $a0=0; 3 < 5, $a0=1
add      $a3,    $a0,    $a1 # $a3(7)=$a0(4)+$a1(5); 1+11=12
sub      $a3,    $a3,    $v0 # $a3(7)=$a3(7)-$v0(2); 12-5=7
sw       $a3,    68($v1)     # $a3(7) -> M[68+$v1(3)]; 7 -> M[68+12=80] # Test 1
lw       $v0,    80($0)      # $v0(2)=M[80+0]; $v0=7
j        end                # goto end
addi     $v0,    $0,    1    #
end:     sw       $v0,    60($0) # $v0(2) write M[60]; M[60]=7; # Test 2
jal      tag                # Jump to testJal
sw       $v0,    40($0)      # This should not be executed if jump is ok
tag:     sw       $ra,    40($0) # $ra=19 -> M[40] # Test 3
addi     $t0,    $0,    3    # $t0=3
addi     $t1,    $0,    5    # $t1=5
index2Adr $t0,    $t0,    $t1 # $t0=4*$t0+$t1=4*3+5=17
sw       $t0,    20($0)      # $t0=17 -> M[20] # Test 4

```

3.2 MIPS Hexadécimal

Voici le code précédent traduit en hexadécimal :

```
0x20020005
0x2003000c
0x2067fff7
0x00e22025
0x00642824
0x00a42820
0x10a7000a
0x0064202a
0x10800001
0x20050000
0x00e2202a
0x00853820
0x00e23822
0xac670044
0x8c020050
0x08000011
0x20020001
0xac02003C
0x0C000014
0xAC020028
0xAC1F0028
0x20080003
0x20090005
0x0109403F
0xAC080014
```