

DEVOIR 2
CONCEPTION VHDL

ETIENNE COLLIN | 20237904
ANGE LILIAN TCHOMTCHOUA TOKAM | 20230129
JUSTIN VILLENEUVE | 20132792
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS - IFT1227

Section A
PROFESSEURE ALENA TSIKHANOVICH

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
À remettre le 12 Mars 2023 à 23:59



Table des matières

Table des matières	1
1 Conception des circuits combinatoires	2
1.1 Table de vérité	2
1.2 Partie A	3
1.3 Partie B	4
2 Circuits logiques séquentiels	5
2.1 Partie A	5
2.2 Partie B	6

1 Conception des circuits combinatoires


1.1 Table de vérité

Concevons la table de vérité du convertisseur de couleurs.

b3m1	b2m1	b1m1	b0m1	b3m2	b2m2	b1m2	b0m2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

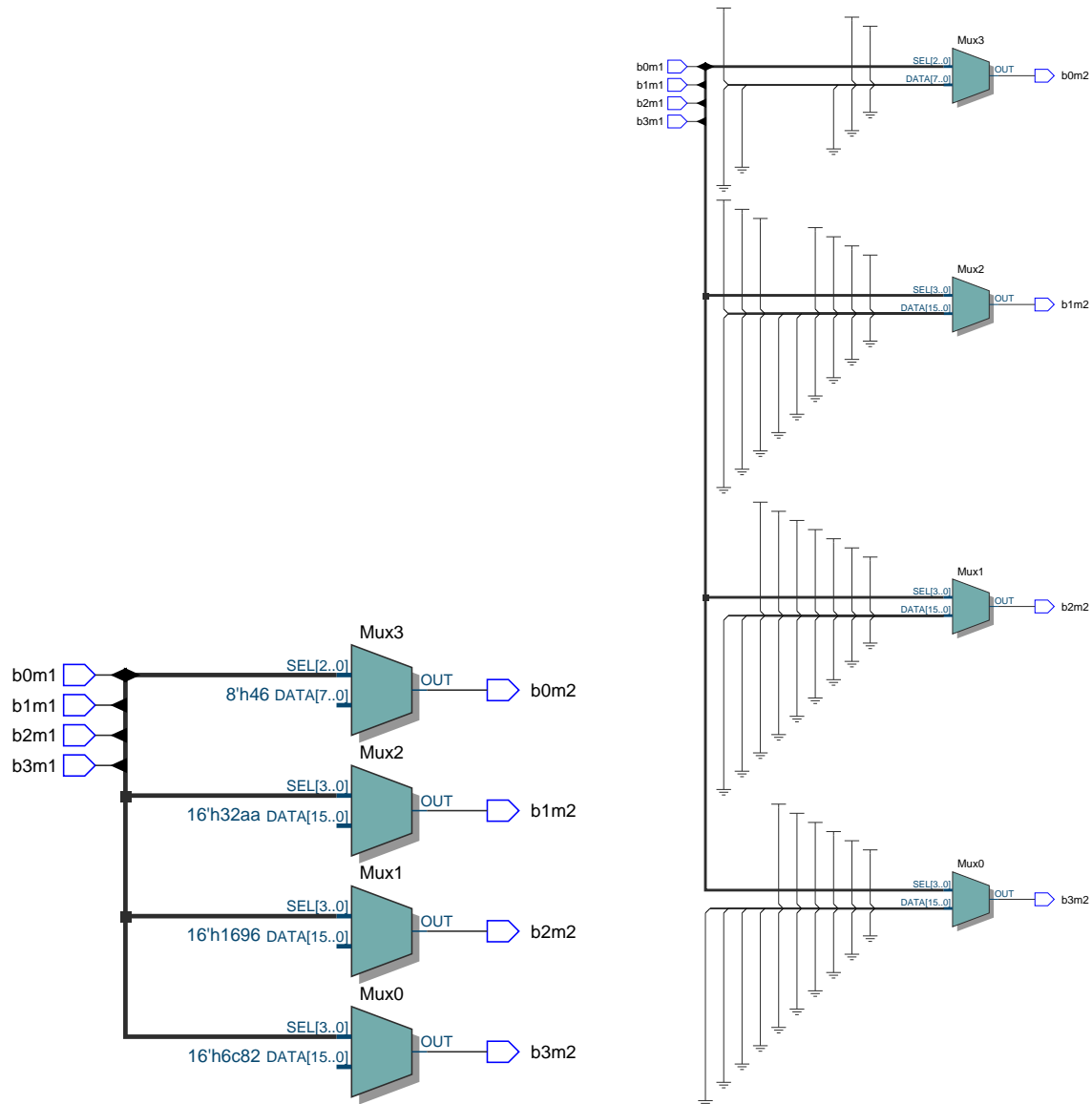1.2 Partie A

Voici les schémas du circuit modélisé de manière comportementale générés par *Quartus*. Deux représentations des bus sont présentées. Dans la première, les bus sont "compressés" et dans l'autre, ils ne le sont pas.




1.3 Partie B

Maintenant, afin de représenter les sorties à l'aide de multiplexeurs 8 :1, "comprisons" la table de vérité en utilisant le bit d'entrée $b0m1$ afin de représenter les bits de sortie.

b3m1	b2m1	b1m1	b3m2	b2m2	b1m2	b0m2
0	0	0	b0m1	b0m1	b0m1	b0m1
0	0	1	0	\neg b0m1	b0m1	b0m1
0	1	0	0	\neg b0m1	b0m1	\neg b0m1
0	1	1	b0m1	b0m1	b0m1	\neg b0m1
1	0	0	0	b0m1	b0m1	0
1	0	1	1	\neg b0m1	0	0
1	1	0	b0m1	\neg b0m1	1	\neg b0m1
1	1	1	\neg b0m1	0	0	\neg b0m1

\neg est le symbole utilisé pour le complément, car sinon, la barre n'est bien visible dans le tableau.

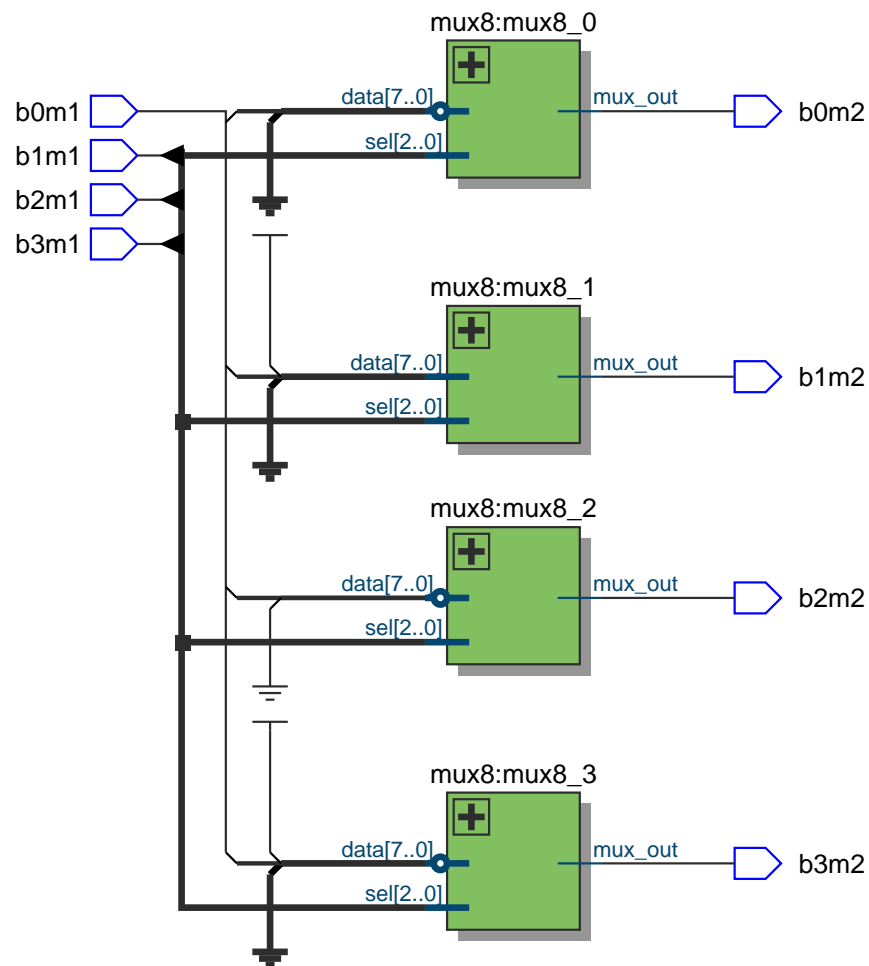
Voici le schéma du circuit modélisé de manière structurelle généré par *Quartus*.



2 Circuits logiques séquentiels

 2.1 Partie A

Voici le diagramme des états que nous avons créé.



2.2 Partie B

Voici le schéma du circuit, ainsi que le diagramme des états généré par *Quartus*.

